

新北市立新北高工 105 學年度第學期補考試題							班別		座號		電腦卡作答
科 目	數位電子學	命題教師	陳文良	年級	二	科別	資訊科	姓名			是

※單選 25 題，每題 4 分，滿分 100

- 設計邏輯電路時，假設輸入變數之反相與非反相值皆已提供，則下列敘述何者錯誤？
 (A)使用 NAND-NAND 製作邏輯電路時，於卡諾圖中是取 1 的方格產生積項之和
 (B)使用 OR-AND 製作邏輯電路時，於卡諾圖中是取 0 的方格產生積項之和
 (C)使用 AND-OR 製作邏輯電路時，於卡諾圖中是取 1 的方格產生積項之和
 (D)使用 NOR-NOR 製作邏輯電路時，於卡諾圖中是取 0 的方格產生和項之積

- 一半加器(HA)其和的布林式，不能以下列何者表示？


- (A) $S = \overline{A}B + A\overline{B}$
 (B) $S = (A+B)(\overline{AB})$
 (C) $S = \overline{(A+B)(\overline{A+B})}$
 (D) $S = (A+B) + (\overline{A+B})$

- 一般全減法器有三個輸入(A 表示被減數、B 表示減數、 W_{i-1} 表示前一位元的借位)及二個輸出(D 表示差、 W_i 表示借位)。請問下列哪一組輸入與輸出的關係是錯誤的？

- (A)輸入：A=0、B=0、 $W_{i-1}=1$ ，輸出：D=1、 $W_i=1$
 (B)輸入：A=0、B=1、 $W_{i-1}=0$ ，輸出：D=1、 $W_i=1$
 (C)輸入：A=0、B=1、 $W_{i-1}=1$ ，輸出：D=0、 $W_i=0$
 (D)輸入：A=1、B=1、 $W_{i-1}=1$ ，輸出：D=1、 $W_i=1$


- 如圖所示為利用一個 7483(4 位元全加器)及四個互斥或閘，實現一個四位元加減法器之電路，若此加減法器欲執行『加法』，則 M 及 C_0 的輸入須為何？

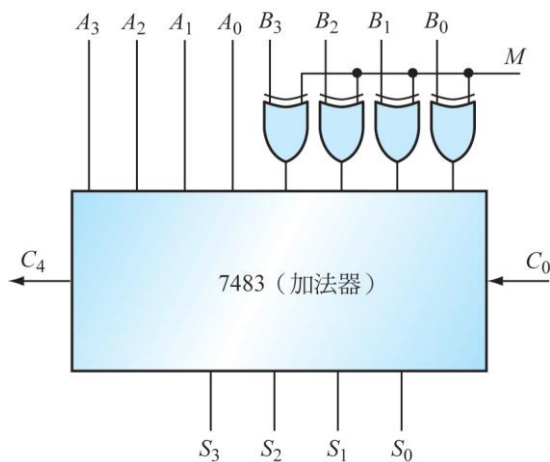- (A) $M=1$ ， $C_0=1$
 (B) $M=0$ ， $C_0=1$
 (C) $M=1$ ， $C_0=0$
 (D) $M=0$ ， $C_0=0$



- 如圖所示為利用解碼 IC 來定址記憶體空間，求 $A_4A_3A_2A_1A_0$ 的定址範圍？

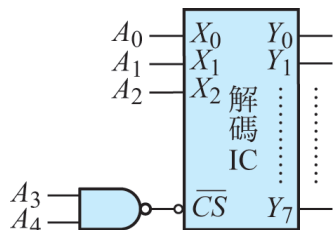- (A) 10H~18H
 (B) 18H~1FH
 (C) 00H~10H
 (D) 00H~08H




- 使用 8 對 1 多工器製作 $F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 4, 5, 7, 11, 14)$ 邏輯電路，當選擇線 $S_2S_1S_0=110$ 時， I_6 的值會出現在輸出端 Y；當 $S_2S_1S_0=011$ 時， I_3 的值會出現在輸出端 Y；若 A 連接至 S_2 ，B 連接至 S_1 ，C 連接至 S_0 ，則輸入線 I_6 的值應為下列何者？

- (A) 0
 (B) 1
 (C) \overline{D}
 (D) D


- 如圖所示之電路，為一多工器，圖中當 $E=0$ 、 $S_0=0$ 、 $S_1=1$ 時，輸出 Y 應為？

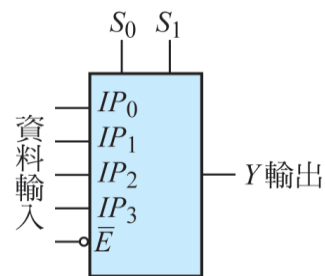- (A) $Y = IP_0$
 (B) $Y = IP_1$
 (C) $Y = IP_2$
 (D) $Y = IP_3$




- 如圖所示電路，下列何者錯誤？

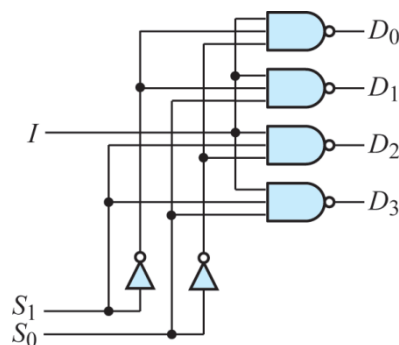- (A) $S_0=0$ 與 $S_1=0$ 時， $D_0 = \overline{I}$
 (B) $S_1=0$ 與 $S_0=1$ 時， $D_1 = \overline{I}$
 (C) $S_1=1$ 與 $S_0=1$ 時， $D_3 = \overline{I}$
 (D) 該電路是多工器(Multiplexer)



- 使用兩個 1 位元比較器及數個基本邏輯閘，實作一個 2 位元比較器來判斷是否 $A_1A_0 < B_1B_0$ ，其設計如圖 所示。請問 X 與 Y 處應使用何種基本邏輯閘？

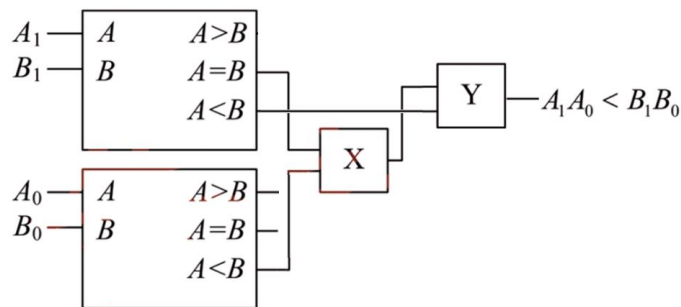- (A) X 為 AND，Y 為 AND (B) X 為 AND，Y 為 OR
 (C) X 為 OR，Y 為 AND (D) X 為 OR，Y 為 OR



- 若有一共陽極的七段顯示器，如將其 a、b、c、d、g 五根接腳分別連接阻值正確之限流電阻至低電位，且其共陽極接腳連接至高電位，則此七段顯示器所顯示的數字為下列何者？


- (A) 3
 (B) 4
 (C) 6
 (D) 7

新北市立新北高工 105 學年度第學期補考試題							班別		座號		電腦卡作答
科 目	數位電子學	命題教師	陳文良	年級	二	科別	資訊科	姓名			是


11. 有關 PAL、PLA、SPLD、CPLD 及 FPGA 中，下列敘述何者錯誤？
 (A) PAL 與 PLA 均可稱為一種簡單型 PLD (SPLD：Simple PLD)
 (B) CPLD 由多個獨立的邏輯區塊(logic block)組合
 (C) SPLD 可在電路上隨時規劃
 (D) FPGA 具有最高邏輯閘容量

12. LED 共陽極七字節顯示器(7-Segment Display)常使用哪一顆 IC 來推動？
 (A) 7448 (B) 7447 (C) 74138 (D) 74139

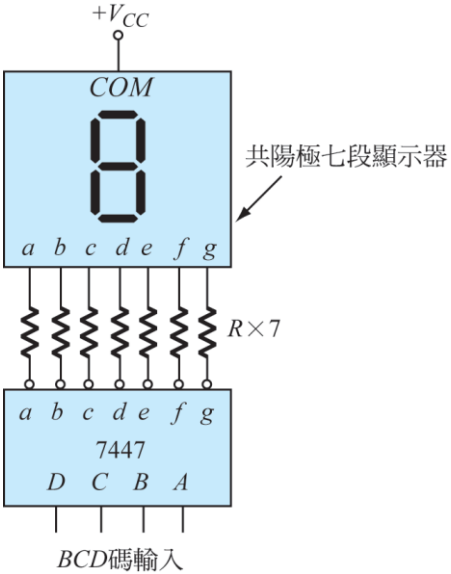13. 如圖所示為解碼與顯示器的實驗，由於某生粗心，致使原應顯示 0→1→2→3→4→5→6→7→8 的數字，變成顯示 0→4→2→6→1→5→3→7→8 的數字，則該生可能誤接哪兩條輸入線？
 (A) B、A
 (B) B、C
 (C) C、A
 (D) D、C



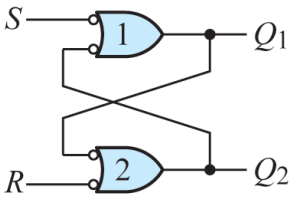
14. 如圖所示電路，輸出(Q_1 、 Q_2)原先狀態為(1, 0)，且 R、S 輸入均等於 1，如果 S 輸入斷裂，則輸出(Q_1 、 Q_2)為何？
 (A) 不變
 (B) 01
 (C) 11
 (D) 00



15. 假設一 JK 正反器在 t_0 週期之 Q 值為 1，在 $t_1 \sim t_4$ 週期之輸入訊號 JK 分別為 11→01→10→00，則 Q 在 $t_1 \sim t_4$ 週期之輸出變化情形為？
 (A) 0→0→1→1
 (B) 1→0→1→0
 (C) 0→1→1→0
 (D) 1→1→0→0


16. 四個 D 型正反器接成一右移暫存器，最左邊正反器的輸入為高位準，在全部重置歸零後，第一個時脈邊緣到達所存之字為？
 (A) 0001 (B) 1111 (C) 1000 (D) 0111

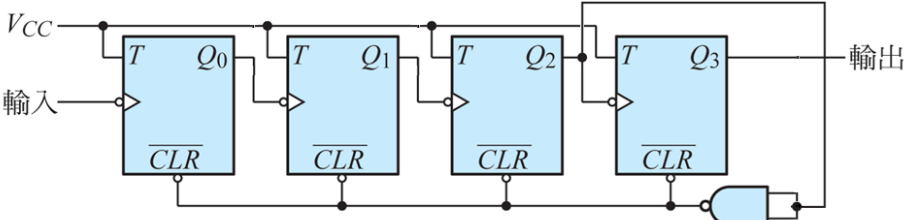17. 如圖所示，輸入脈波頻率為 120kHz，則輸出之頻率為？
 (A) 40kHz (B) 30kHz (C) 15kHz (D) 7.5kHz




18. 利用兩個 SN 7490 計數器來製作十進位 00→99 循環計數電路時，將 100Hz 方波連接至表示個位數之 SN7490 計數器的脈波輸入 InputA 接腳，則下列表示十位數之 SN7490 計數器的脈波輸入 InputA 接腳應如何連接方為正確？(SN7490 之 BCD 計數輸出為 $Q_D Q_C Q_B$ ， Q_D 為 MSB， Q_A 為 LSB)
 (A) 連接至表示個位數之 SN7490 計數器的輸出 MSB Q_D 接腳
 (B) 連接至表示個位數之 SN7490 計數器的輸出 LSB Q_A 接腳
 (C) 連接至表示十位數之 SN7490 計數器的輸出 MSB Q_D 接腳
 (D) 連接至表示十位數之 SN7490 計數器的輸出 LSB Q_A 接腳

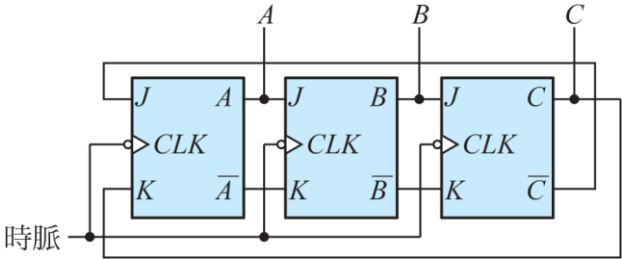19. 如圖所示係一計數器，依正常時脈輸入，並將每個不同的輸出狀態依序編碼的話，它可當？
 (A) 4 模
 (B) 5 模
 (C) 6 模
 (D) 7 模的計數器



20. 如表所示的狀態表，其相對應的狀態圖為下列何者？


現 態	次態與輸出	
	I = 0	I = 1
S_0	$S_0, 0$	$S_1, 1$
S_1	$S_0, 1$	$S_2, 0$
S_2	$S_2, 0$	$S_1, 0$

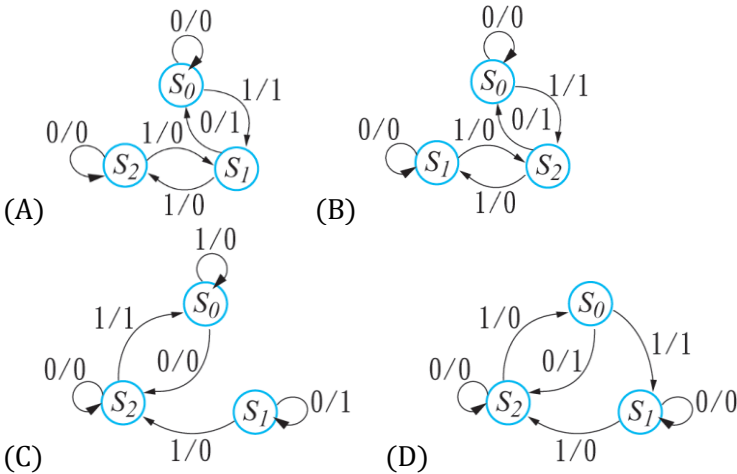


21. 承上題，該電路最少需要多少個狀態？
 (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 以上皆非

新北市立新北高工 105 學年度第學期補考試題							班別		座號		電腦卡作答
科 目	數位電子學	命題教師	陳文良	年級	二	科別	資訊科	姓名			是

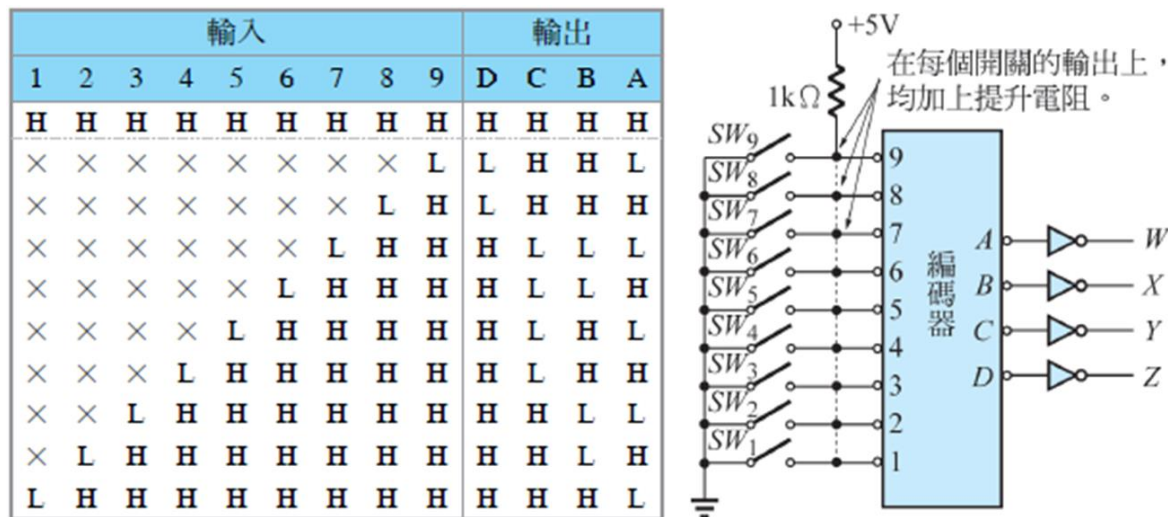
22. 如圖所示，當 SW₅ 及 SW₈ 同時接上(ON)的話其 ZYXW 的輸出值為？
 (A)0000 (B)0101 (C)1010 (D)1000



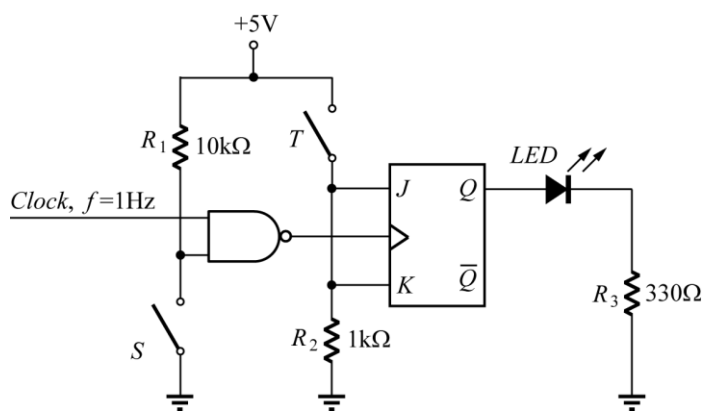23. 如圖所示電路，其中 ON 代表開關閉合，OFF 代表開關開路，若要讓 LED 產生明滅閃爍之顯示，則開關 S 及 T 之設定為何？
 (A) S 為 ON、T 為 ON (B) S 為 OFF、T 為 ON (C) S 為 ON、T 為 OF (D) S 為 OFF、T 為 OFF



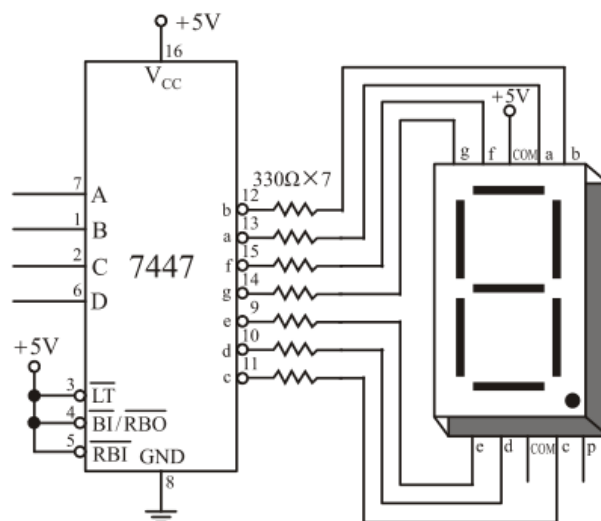24. 如圖使用 TTL IC 7447 配合共陽極七段顯示器電路，若輸入端 DCBA 連續輸入 0000,0001,0010...1000,1001，但輸出只有顯示 1,3,5,7,9，則可能發生故障的地方為下列何者？
 (A) 7447 的 RBI 腳接地
 (B) 共陽極七段顯示器的 COM 腳接地
 (C) 共陽極七段顯示器的 e 腳空接
 (D) 7447 的輸入 A 空接



25. 如圖所示之計數器，若起始值 $Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0=00000$ ，則經過幾次的時脈觸發會回到此起始值？
 (A) 4
 (B) 6
 (C) 8
 (D) 10

