


市立新北高工 110 學年度第 2 學期 期末考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	數位邏輯	命題教師	許品禾	審題教師	許棟材 古紹楷	年級	一	科別	電機科	姓名				是

單選題 每題3分，共45分

1. ()一個正反器可以儲存多少資料？
 (A)1位元 (B)2位元 (C)4位元 (D)1字元


2. ()循序邏輯的輸出
 (A)只與目前的輸入有關
 (B)與目前的輸入有關且與之前輸出有關
 (C)只與之前的輸出有關
 (D)和目前的輸入無關

 3. ()如圖所示之邏輯電路，若輸入 $\overline{A} = 0$ ， $\overline{B} = 1$ ，則輸出為



(A) $X = 0, Y = 0$ (B) $X = 0, Y = 1$
 (C) $X = 1, Y = 0$ (D) $X = 1, Y = 1$

 4. ()如圖所示之邏輯電路，若再將輸入變為 $\overline{A} = 1$ ， $\overline{B} = 1$ ，則輸出為




(A) $X = 0, Y = 0$ (B) $X = 0, Y = 1$
 (C) $X = 1, Y = 0$ (D) $X = 1, Y = 1$

5. ()由NOR閘所組成的RS門門(latch)，若輸入R及S均為0時，則輸出

(A)Q不變 (B)Q反相 (C)Q=0 (D)Q=1

6. ()如圖所示之RS門門(Latch)，下列敘述何者錯誤？

 

(A) $S = 0, R = 1$ ，則 $Q = 0$
 (B) $S = 1, R = 0$ ，則 $Q = 1$
 (C) $S = 1, R = 0$ ，則 $Q = 0$
 (D) $S = 0, R = 0$ ，則Q不變

7. ()RS正反器的激勵表(exciting table)應為下列何者？(註：x表示為don't care)

(A)

Q_n	Q_{n+1}	R	S
0	0	0	x
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	x	0

(B)

Q_n	Q_{n+1}	R	S
0	0	x	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x

(C)

Q_n	Q_{n+1}	R	S
0	0	x	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	x

(D)

Q_n	Q_{n+1}	R	S
0	0	x	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	x

8. ()正反器的兩輸出端關係為何？

(A)無關 (B)相同 (C)反相 (D)不一定

9. ()哪一種正反器有不允許的輸入組合狀態？

(A)RS正反器 (B)JK正反器
 (C)D型正反器 (D)T型正反器


10. ()在邏輯電路中常作為數位資料的儲存用途的為

(A)RS正反器 (B)D型正反器
 (C)T型正反器 (D)JK正反器

11. ()JK正反器，若輸入 $J = K = 1$ 時，則當時脈被觸發時，輸出Q將會

(A)變為0 (B)變為1
 (C)維持不變 (D)變為反相

 12. ()小浩同學在上實習科時因缺少某個正反器，而以JK正反器接成如圖所示的電路來取代，請據此判斷小浩同學缺少的是何種正反器？



(A)RS正反器 (B)JK正反器
 (C)D型正反器 (D)T型正反器


13. ()若將JK正反器的JK輸入接在一起，則其特性等效於何種正反器？

(A)RS正反器 (B)JK正反器
 (C)D型正反器 (D)T型正反器

14. ()一個D型正反器可儲存多少個位元資料？

(A)1個 (B)2個 (C)4個 (D)8個

 15. ()將SR正反器連接成JK正反器如圖所示，若方塊A及方塊B分別僅能使用1個二輸入邏輯閘，則下列何者正確？



(A)方塊A使用AND、方塊B使用OR
 (B)方塊A使用NAND、方塊B使用NOR
 (C)方塊A使用AND、方塊B使用AND
 (D)方塊A使用NAND、方塊B使用NAND

(背面上有試題)

問答題 共55分

1.請畫出 RS 正反器的(1)電路 (2)真值表 (3) 符號(15%)

2.請畫出 D 型正反器的(1)電路 (2)真值表 (3) 符(15%)

3.請畫出 JK 正反器的(1)電路 (2)真值表 (3) 符號(15%)

4.嘗試利用 RS 正反器與基本邏輯閘改成 JK 正反器
(10%)

5.嘗試利用 D 型正反器與基本邏輯閘改成 JK 正反(10%)