


新北市立新北高工 110 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班別	訊一甲	座號		電腦卡作答
科目	基本電學	命題教師	楊家端	審題教師	陳偉峰	年級	一	科別	資訊科	姓名			否

- 答題注意事項:**1. 答案請務必正確填寫於答案欄，否則不予計分！  
2. 試題卷之空白處，可做為計算草稿使用，禁止使用計算機  
3. 本次考試，試題卷共計4頁，答案卷共計2頁！

**第一部分:選擇題，每題3分，共計45分**


**注意:選擇題為單選題，每題只有一個最正確或數值最接近的答案，答對給分，答錯不到扣**

1. 如圖之電路中，若電流表之讀值為4安培，則 $ab$ 間的電壓為多少？

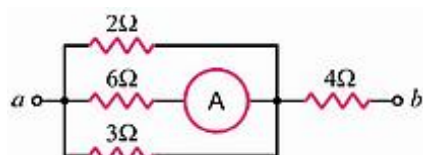

- (A)120V (B)100V (C)80V (D)40V

2. 如圖所示，求 $R_{AB}$ 的等效電阻為何？

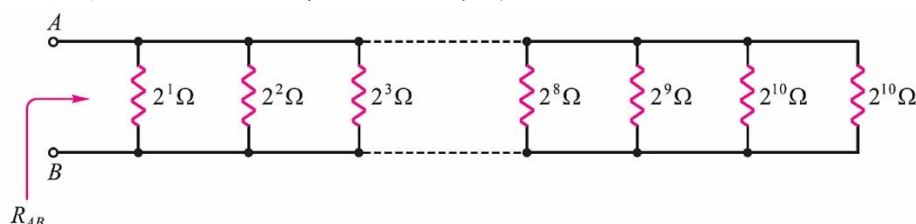


- (A) $2^5\Omega$  (B) $2^2\Omega$  (C) $2\Omega$  (D) $1\Omega$

3. 一原子失去電子後，將游離變成

- (A)帶負電離子 (B)帶正電離子 (C)可能帶正電或帶負電之離子 (D)不帶電

4. 如圖所示電路中，若 $I = 6A$ 時，則電源電壓 $E$ 為多少伏特？

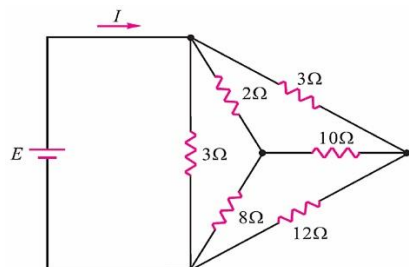


- (A)6V (B)12V (C)24V (D)36V

5. 有一電池可提供3V的電壓，在供電的期間共作功12 J，試求在這段時間內有多少電子由正極流向負極？

- (A)  $6.4 \times 10^{17}$ 個 (B)  $5.76 \times 10^{18}$ 個 (C)  $2.5 \times 10^{19}$ 個 (D)  $2.25 \times 10^{20}$ 個


6. 如圖所示電路，求電流 $I$ 為多少？

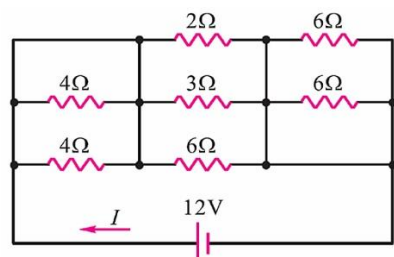

- (A)2A (B)8A (C)12A (D)17A

7. 下列何者為導出單位？(A)質量 (B)速度 (C)時間 (D)長度

8. 如圖所示，三個電流大小之比例為 $I_1:I_2:I_3=?$

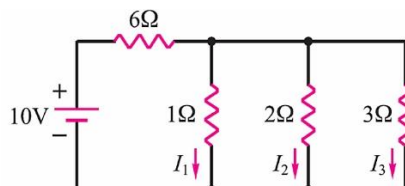


- (A)1:2:3 (B)3:2:1 (C)1:1:1 (D)6:3:2

新北市立新北高工 110 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊一甲	座號		電腦卡作答
科目	基本電學	命題教師	楊家端	審題教師	陳偉峰	年級	一	科別	資訊科	姓名				否

9. 一導線長1公尺，截面積為1平方公厘，電阻係數為 $4 \times 10^{-6}$  歐姆-公尺，當兩端加上8V的電壓時，流經導線的電流為多少安培？

- (A) 8A (B) 6A (C) 4A (D) 2A

10. 如圖所示之電路，試問哪些開關需閉合，才可使電流 $I = 1.8A$ ？

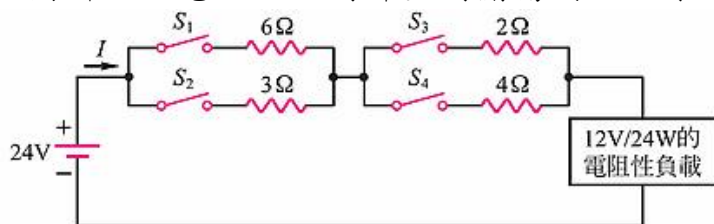


- (A)  $S_1, S_2, S_3$  (B)  $S_2, S_3, S_4$  (C)  $S_1, S_3, S_4$  (D)  $S_1, S_2, S_4$

11. 色碼電阻色環順序為橙橙黑銀棕，其電阻值為多少？

- (A)  $330\Omega \pm 1\%$  (B)  $33\Omega \pm 0.5\%$  (C)  $3.30\Omega \pm 0.5\%$  (D)  $33\Omega \pm 0.25\%$

12. 如圖所示電路，求 $V_1 : V_2 : V_3$ 為多少？

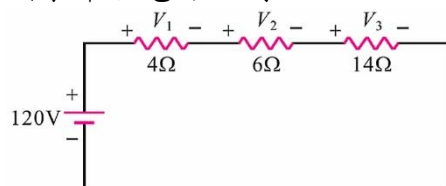


- (A) 2 : 3 : 7 (B) 7 : 3 : 2 (C) 2 : 3 : 6 (D) 2 : 3 : 5

13. 某一二級機械系統串接，已知第一級效率為80%，第二級效率為75%，若輸入1000W之功率，則輸出功率為何？


- (A) 200W (B) 400W (C) 600W (D) 800W

14. 如圖所示之電路，試求電源電壓 $E$ 為何？

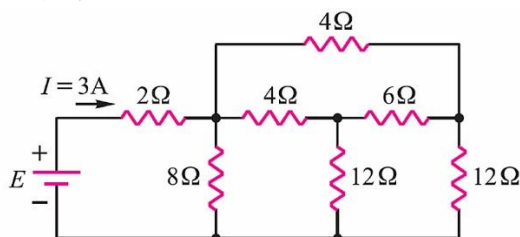

- (A) 9V (B) 12V (C) 15V (D) 18V

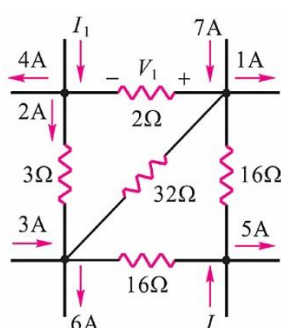15. 如圖所示之電路，當電壓 $V_1 = 10V$ 時，則電流 $I$ 約為多少？



- (A) 1A (B) 5A (C) 8A (D) 10A


**第二部分: 填充題，每格3分，共計45分(答對給分、答錯不倒扣)**

**注意: 若題目未標記單位，只寫數值未寫單位該小題視為全錯。**


- 兩電阻器分別為 $a$ 及 $b$ 歐姆，在同一電壓源下，接成串聯與改接成並聯時所消耗功率比為\_\_\_\_(1)\_\_\_\_。
- 有一銅導線，已知銅的自由電子密度為 $10^{29}$  個/ $m^3$ ，截面積為0.04平方公分，導線內的電流為3.2安培，試求電子在導線中的平均速率大小為多少\_\_\_\_(2)\_\_\_\_？
- 阿笠博士在家中安裝設置一台容量為15kW的太陽能發電設備，該地區日照量為3.6小時，平均1年日照天數為360天，假設1度電的經濟效益為5元，則每月可獲得經濟效益\_\_\_\_(3)\_\_\_\_元

新北市立新北高工 110 學年度第 1 學期 第二次段考 試題								班別	訊一甲	座號	電腦卡作答
科目	基本電學	命題教師	楊家端	審題教師	陳偉峰	年級	一	科別	資訊科	姓名	否

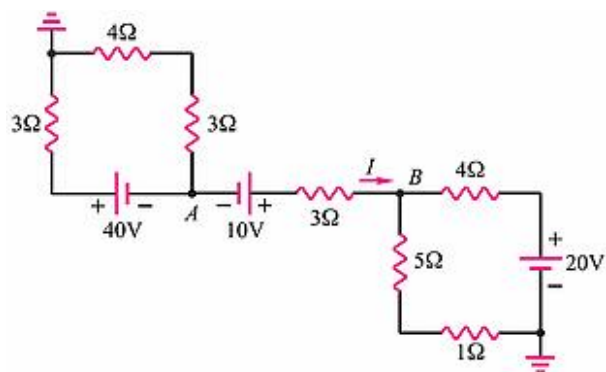
4. 如下圖所示之電路，求電流  $I =$  (4) 、 $V_{AB} =$  (5) ？



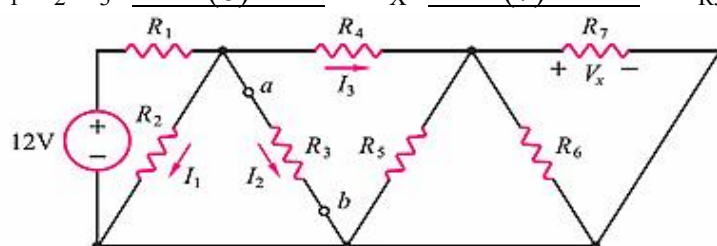
5. 如下圖所示電路  $R_1 = 2\Omega$  、 $R_2 = R_3 = R_7 = 12\Omega$  、 $R_4 = 10\Omega$  、 $R_5 = 4\Omega$  、 $R_6 = 6\Omega$  ，  
 $I_1 + I_2 + I_3 =$  (6) 、 $V_X =$  (7) 、 $P_{R3} =$  (8)



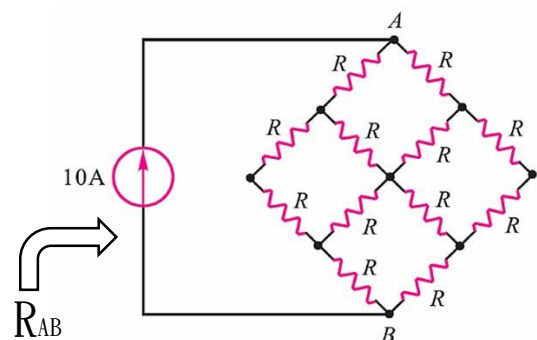
6. 如下圖所示，若  $R = 20\Omega$  ，則  $V_{AB} =$  (9) 、 $R_{AB} =$  (10) ？




7. 如下圖所示電路，求電路中電流  $I =$  (11) ？

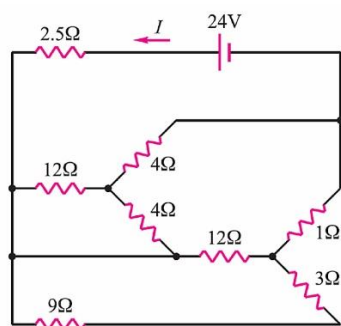

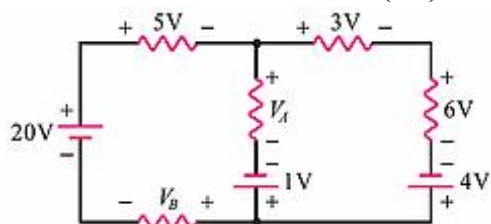8. 如圖所示，電壓  $V_A =$  (12) 與  $V_B =$  (13) 分別為何？



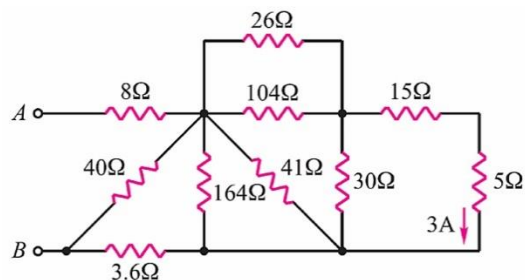9. 如圖所示電路，求流過  $164\Omega$  電阻的電流為 (14) ？





新北市立新北高工 110 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊一甲	座號		電腦卡作答
科目	基本電學	命題教師	楊家端	審題教師	陳偉峰	年級	一	科別	資訊科	姓名				否

答案欄																			
選擇題（每題 3 分），共有 15 題，共計 45 分																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
填充題（每格 3 分），共有 15 格，共計 45 分																			
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)	
(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)	
(911)		(912)		(913)		(914)		(915)		(916)		(917)		(918)		(919)		(920)	
(921)		(922)		(923)		(924)		(925)		(926)		(927)		(928)</					

新北市立新北高工 110 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊一甲	座號		電腦卡作答
科目	基本電學	命題教師	楊家端	審題教師	陳偉峰	年級	一	科別	資訊科	姓名				否

答案欄

計算題，(每題 4 分)，共有 5 題，共計 30 分

(1)(4 分)	(2)(4 分)
(3)(4 分)	(4)(4 分)
(5)(4 分)	

注意:試卷作答完畢，務必確認答案卷右上角座號及姓名是否寫上!  
(未寫上座號、姓名的同學，扣試卷總分 5 分)

[考試時間結束，試題卷及答案卷對折後摺好，一併繳回!]